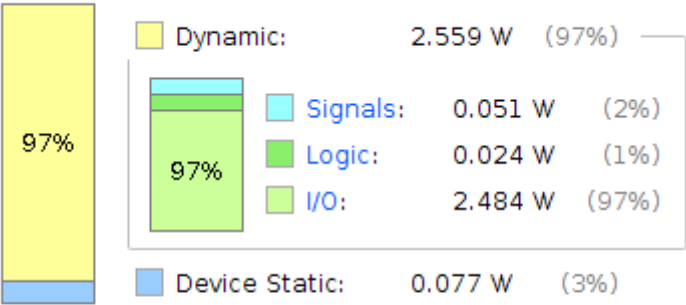


Questão D(Análise no relatório escrito)


Utilização de energia:

On-Chip Power




Impl. Questao b

On-Chip Power

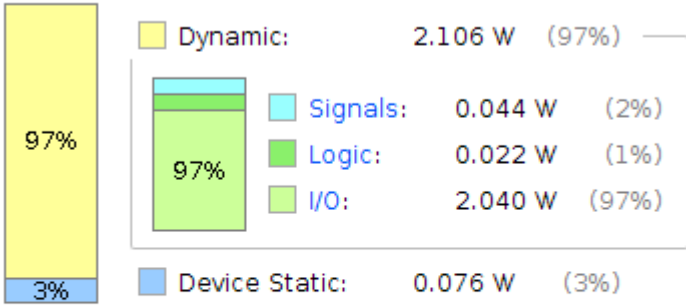


Impl. Questao c

Simulação:

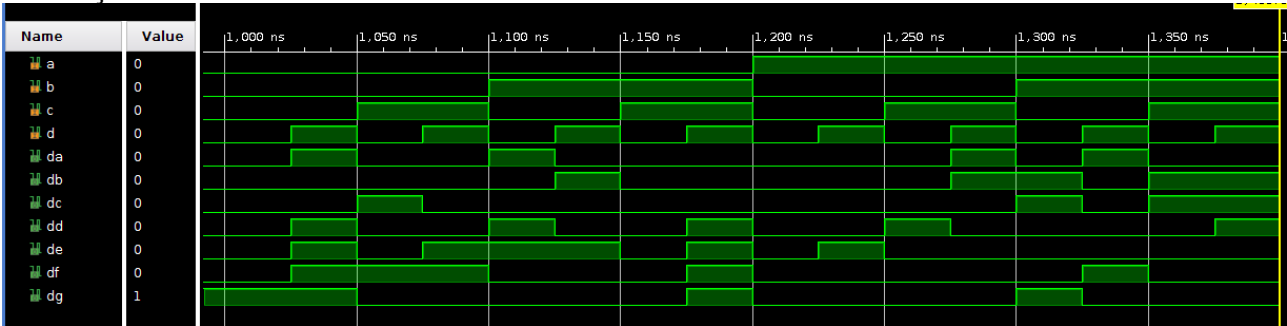


Impl. Questao b

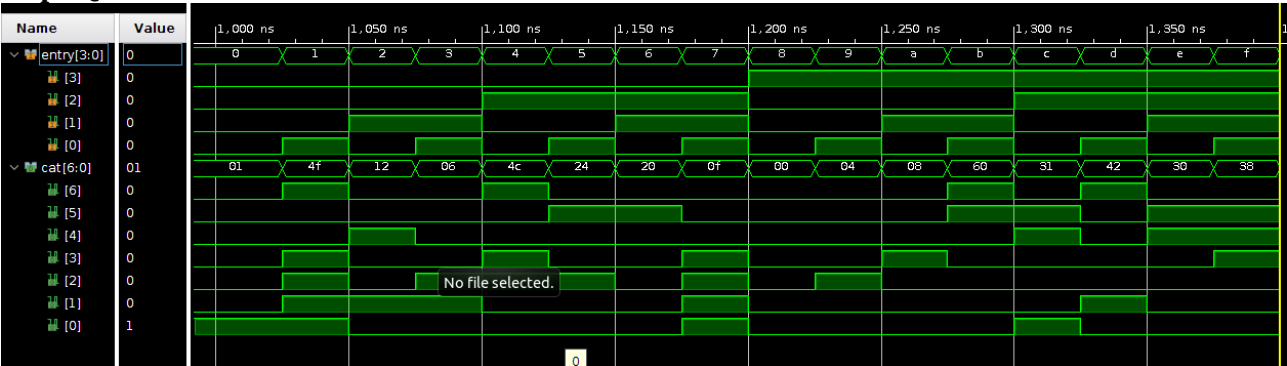


Impl. Questao c

Esquemáticos:

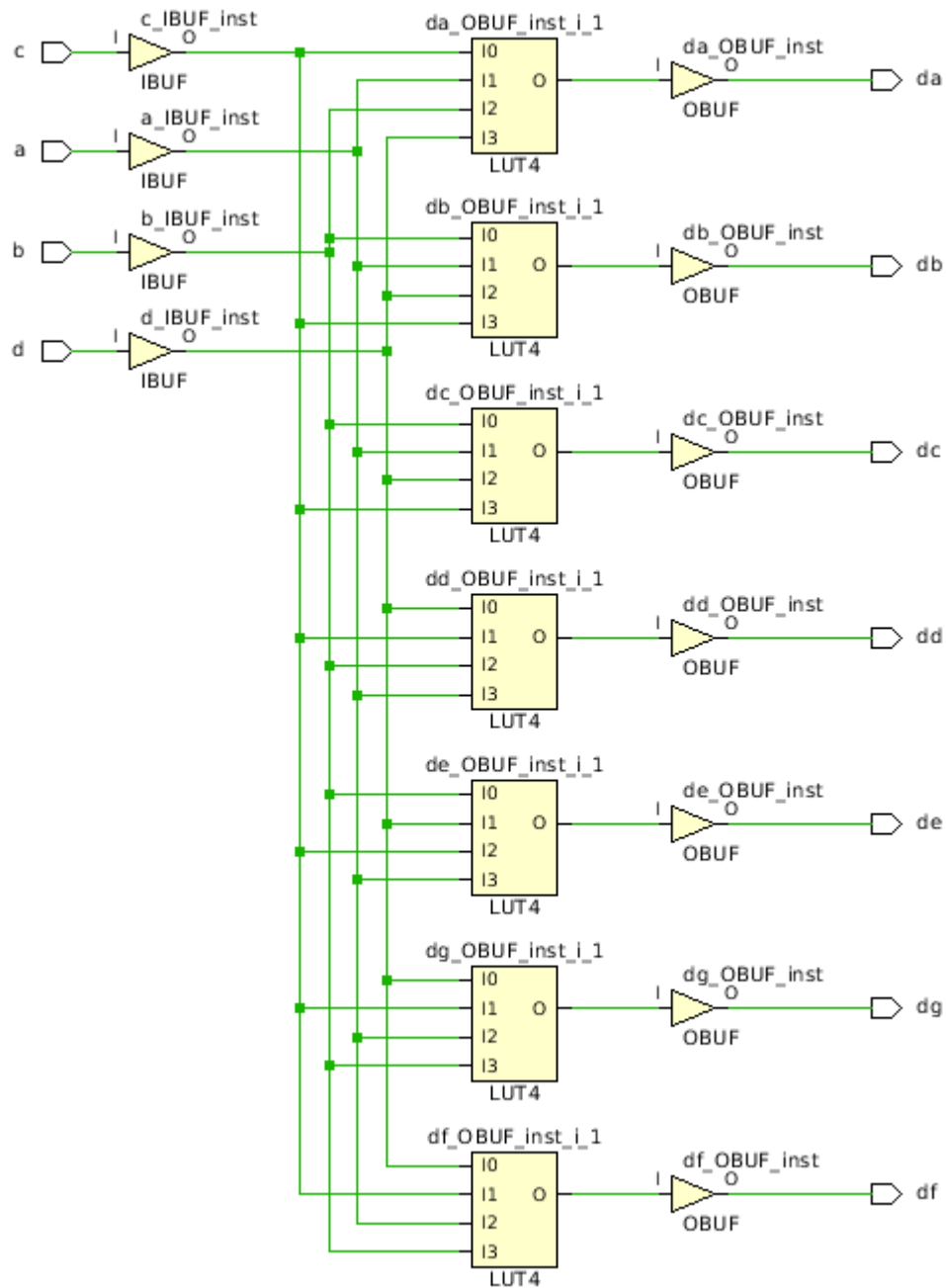

Impl.Questao b

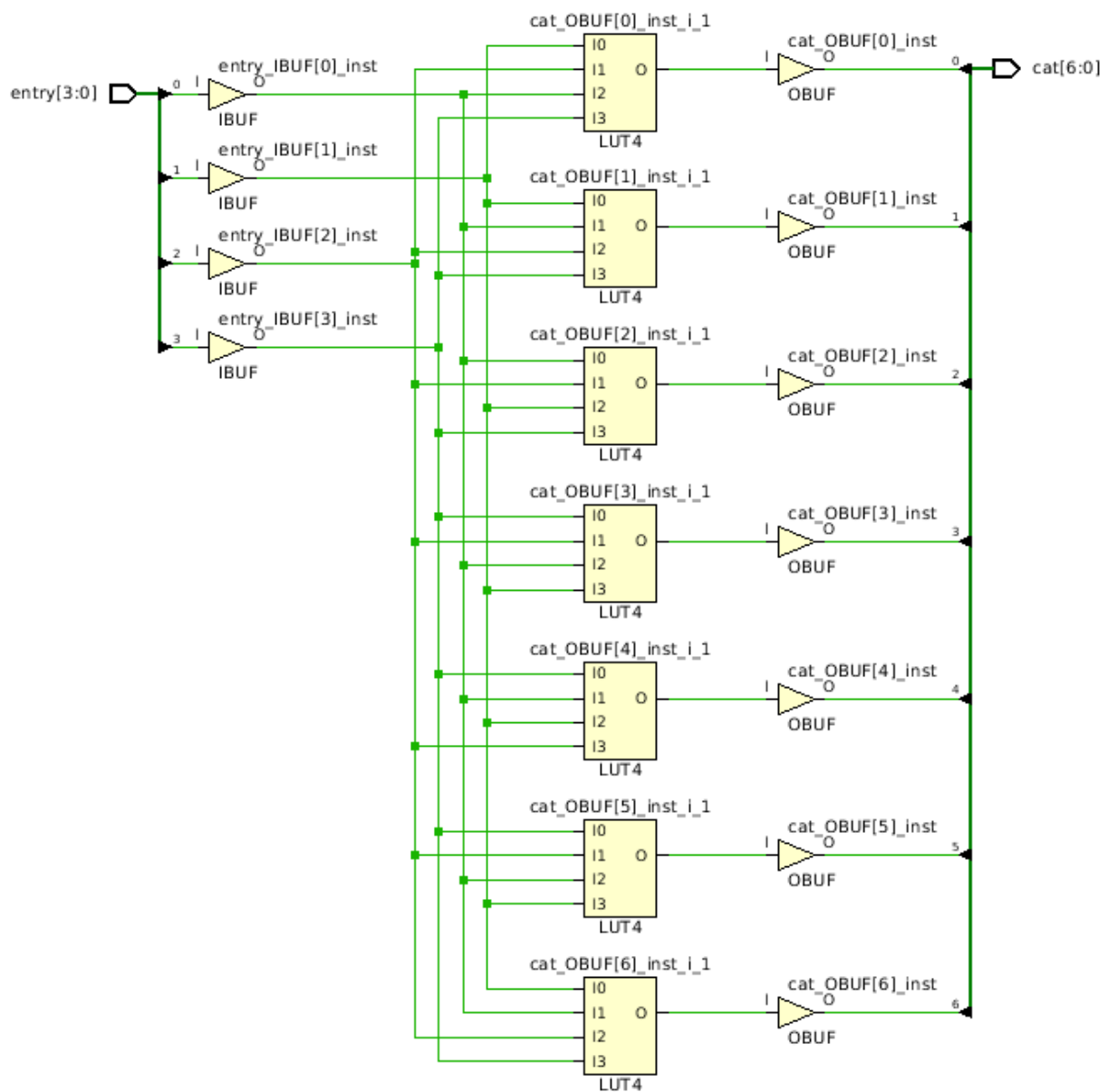

Impl.Questao c